


第2章 电阻电路

作业(P90-100):

**2-1、 2-8、 2-14、 4-3、 4-5 、 4-8、 4-9、 4-15、
4-16、 4-20、 4-24 、 6-1(并求等效电路)**



2-1 求图中的各电压或电流值。

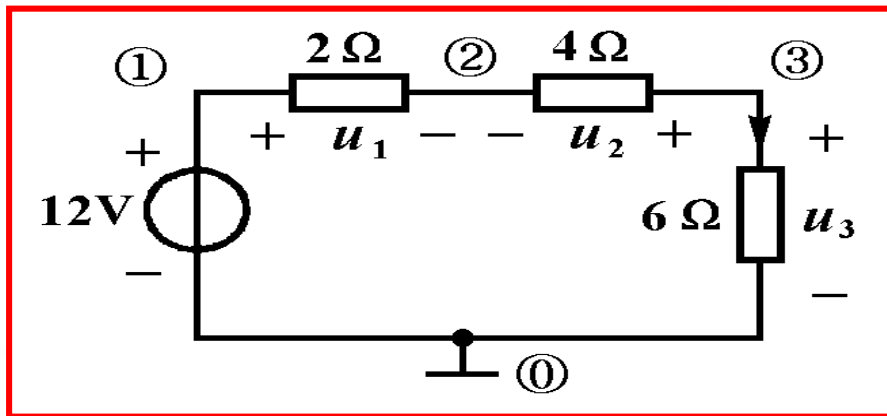

(a)

串联分压:

$$u_1 = 12V \times \frac{2}{2+4+6} = 2V$$


$$u_2 = -12V \times \frac{4}{2+4+6} = -4V$$

$$u_3 = 12V \times \frac{6}{2+4+6} = 6V$$

分压公式 ——
$$u_k(t) = \frac{R_k}{\sum_{i=1}^n R_i} u_s(t) \quad k = 1, 2, \dots, n$$

注意参考电压方向：参考方向与电源方向相反，取正值；否则取负值。

2-1 求图中的各电压或电流值。

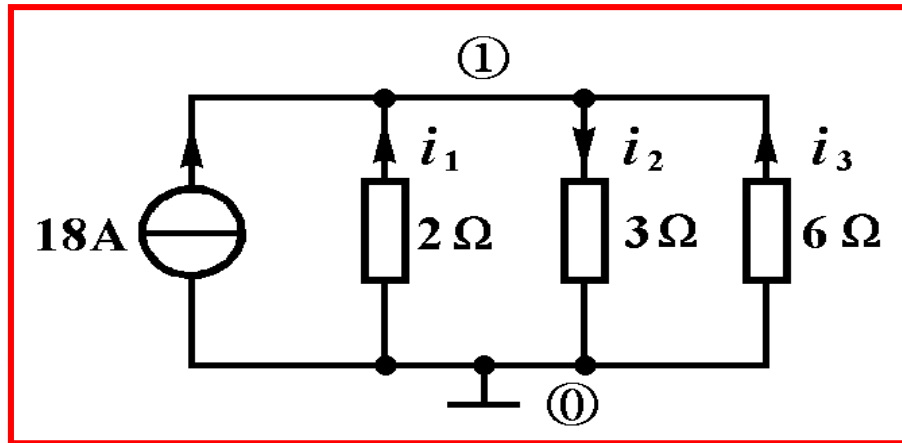

(b)

并联分流: $G=1/R$

$$i_1 = -\frac{G_1}{G_1 + G_2 + G_3} \times 18A = -9A$$

$$i_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \times 18A = 6A$$


$$i_3 = -\frac{G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \times 18A = -3A$$

分流公式 ——
$$i_k(t) = \frac{G_k}{\sum_{i=1}^n G_i} i_s(t) \quad k=1,2,\dots,n$$

注意参考电流方向：参考方向与电源电流方向相反，取正值；否则取负值。

2-1

2-1 求图中的各电压或电流值。

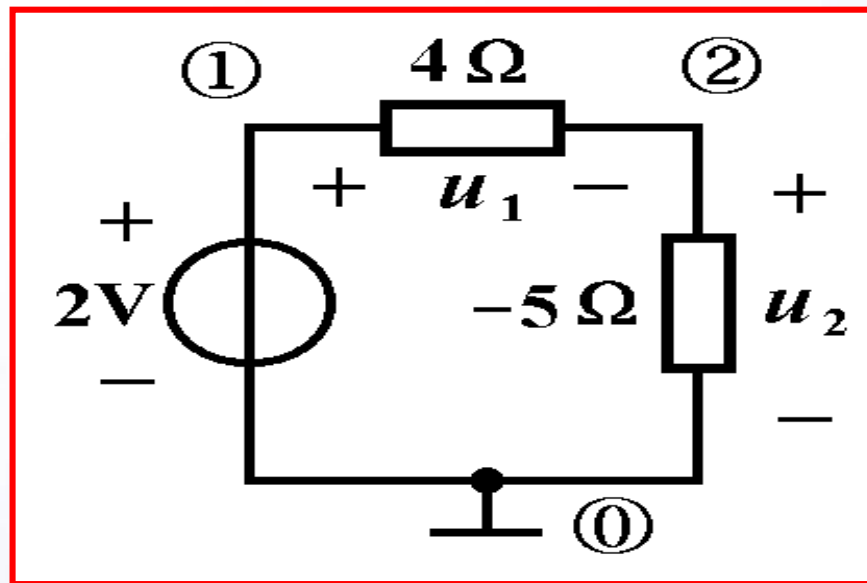

(c)



串联分压:

$$u_1 = 2V \times \frac{4}{4 + (-5)} = -8V$$

$$u_2 = 2V \times \frac{-5}{4 + (-5)} = 10V$$




2-8 求图中电阻单口的等效电阻 R_{ab} 。

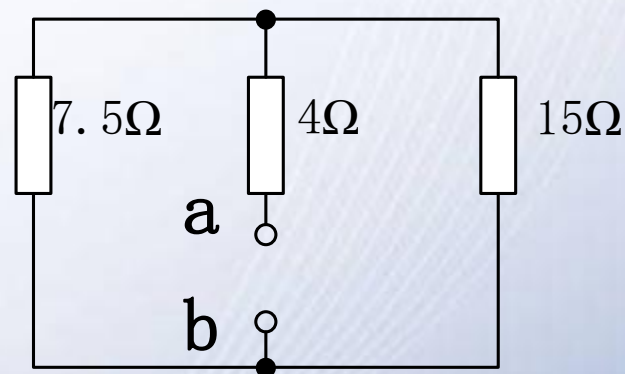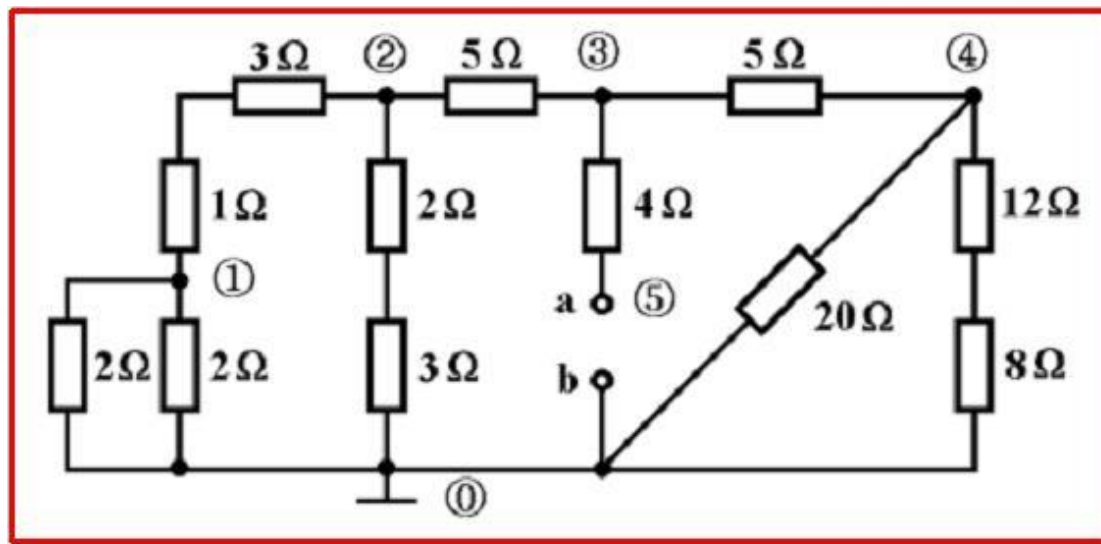


$$R_{ab} = 4\Omega + \frac{(5\Omega + 2.5\Omega)(5\Omega + 10\Omega)}{5\Omega + 2.5\Omega + 5\Omega + 10\Omega} = 4\Omega + 5\Omega = 9\Omega$$

2-14 求图中所示无限长梯形网络等效电阻 R_{ab} 。

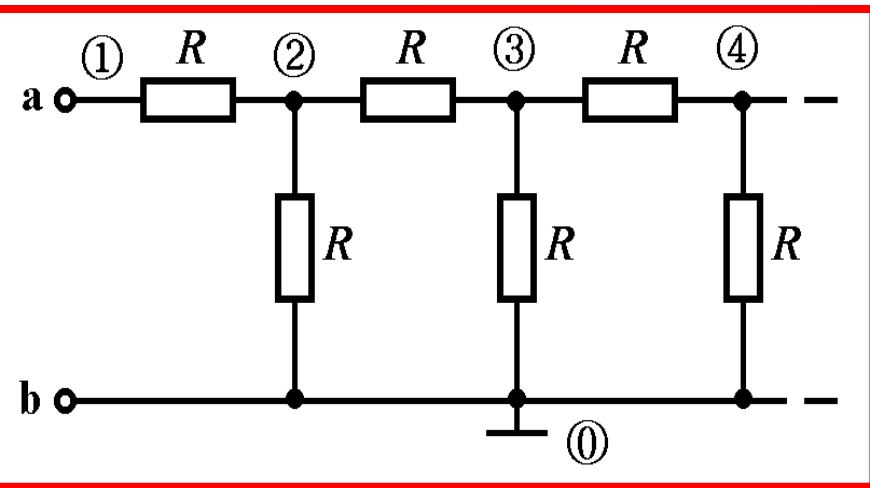

梯形网络无限长

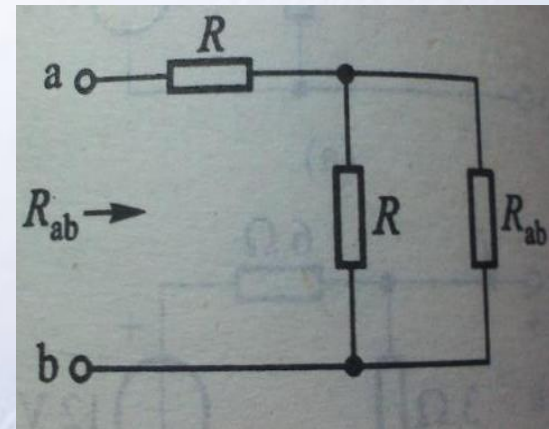




$$R_{ab} = R + \frac{RR_{ab}}{R + R_{ab}}$$

$$R_{ab}^2 - RR_{ab} - R^2 = 0$$

$$R_{ab} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} R = 1.618R$$



4-3

4-3 用叠加定理求图中电压U

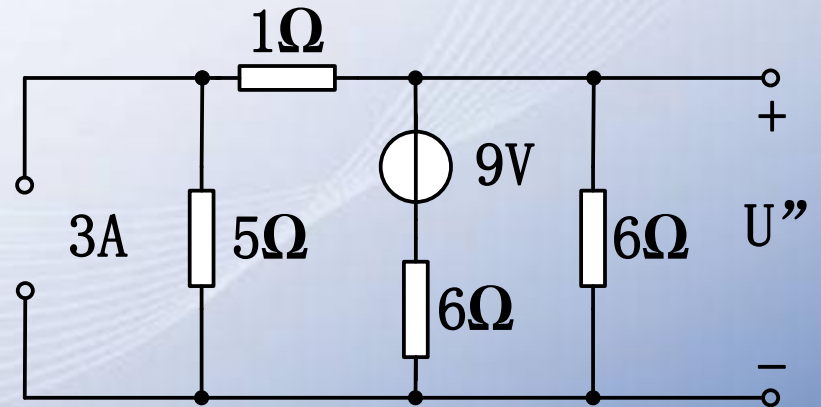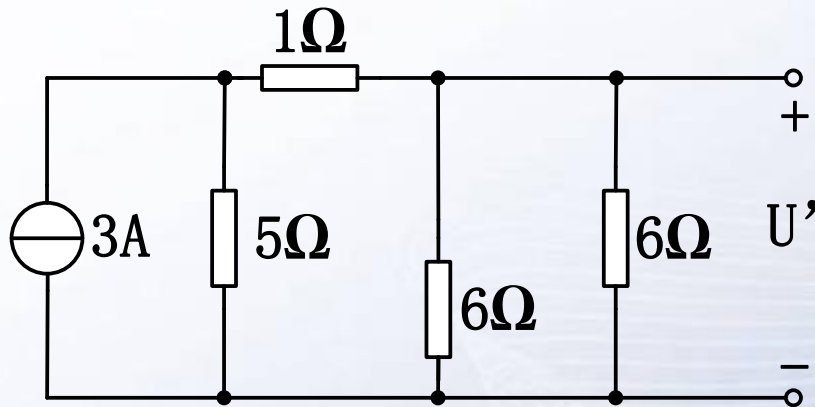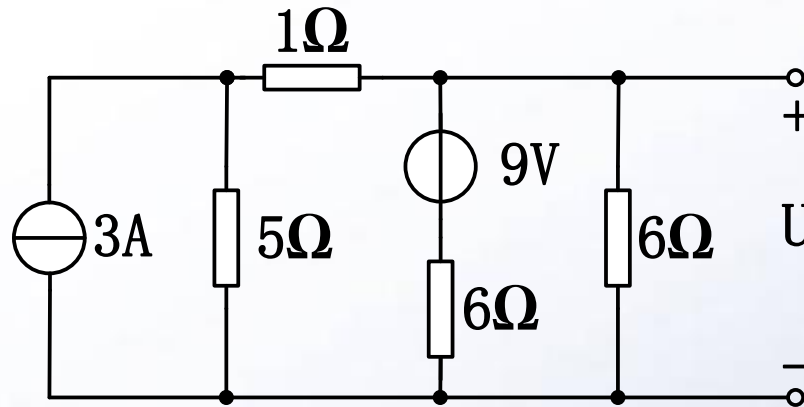


只考虑电流源作用：
电压源短路

只考虑电压源作用：
电流源开路

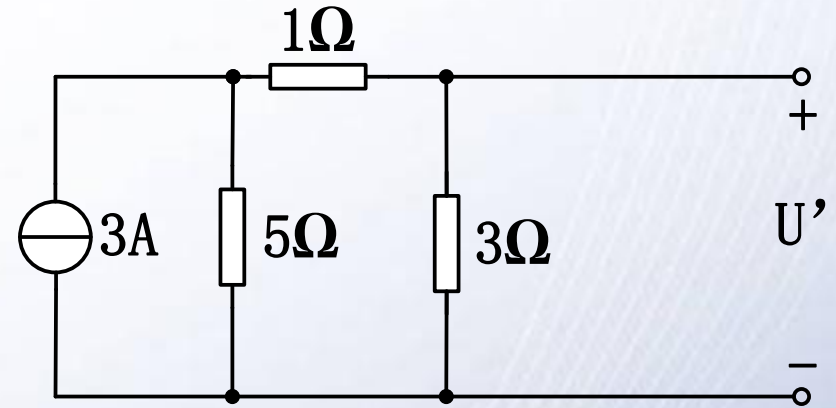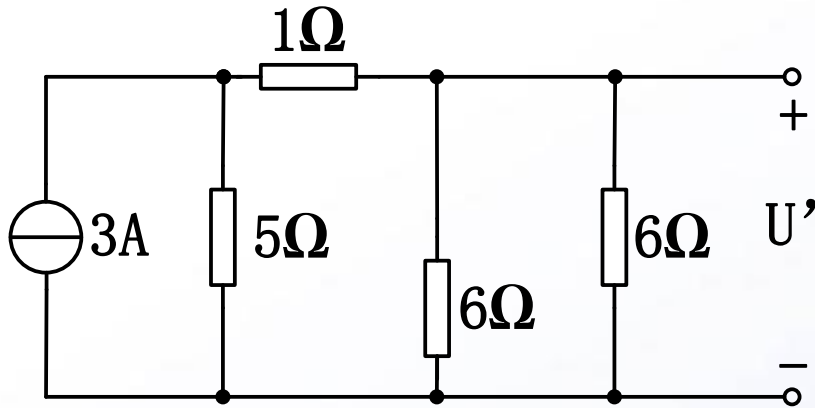


$$u' = 3A \times \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{(1\Omega + 3\Omega)}} \times 3\Omega = 3A \times \frac{5\Omega}{5 + (1\Omega + 3\Omega)} \times 3\Omega = 5V$$

4-3

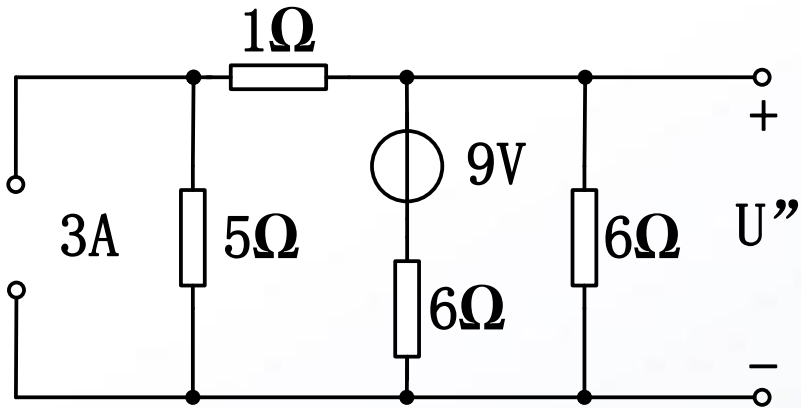


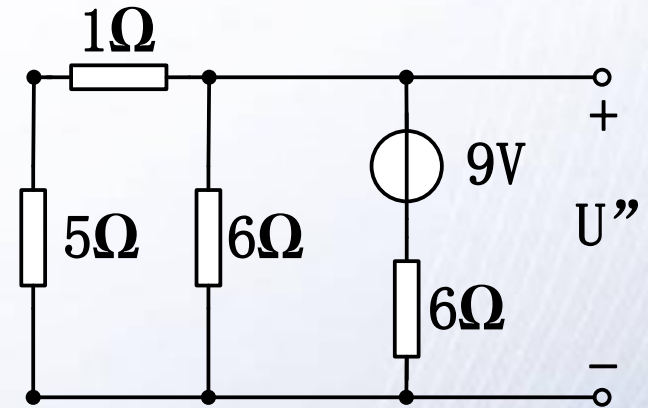
$$u'' = \frac{3\Omega}{6\Omega + 3\Omega} \times 9V = 3V$$




$$u = u' + u'' = 8V$$

4-5


4-5 用叠加定理求图中电流*i*和电压*u*

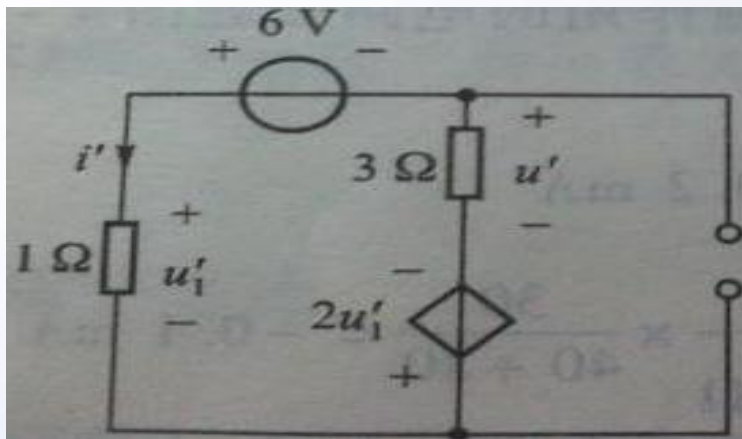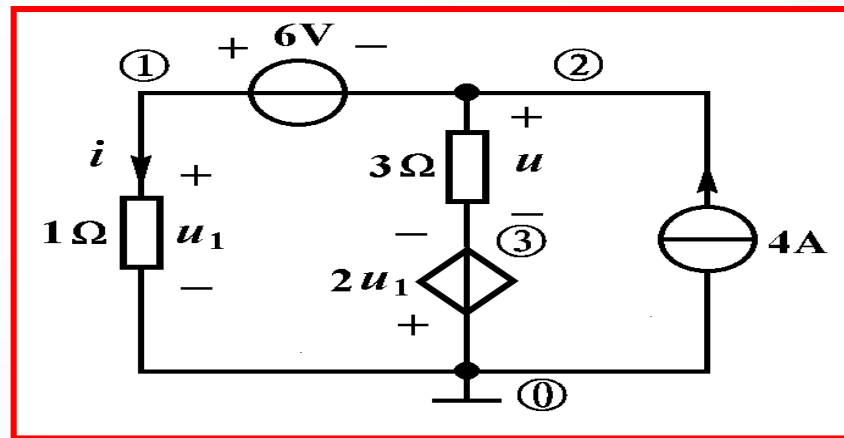

只考虑电压源作用

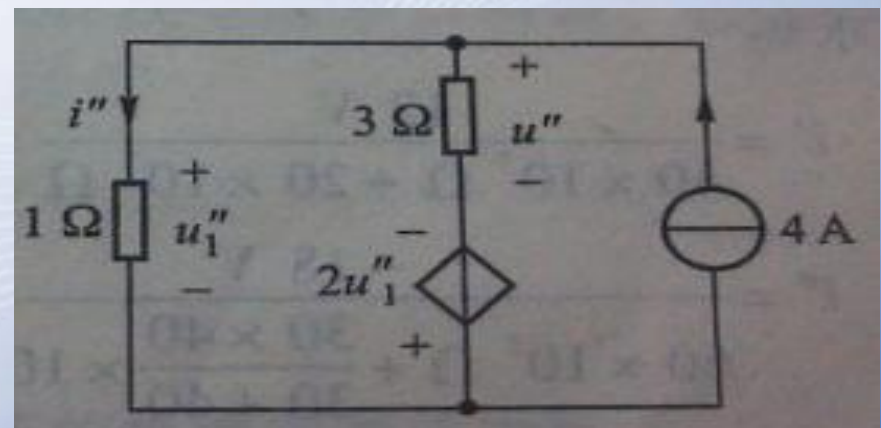


只考虑电流源作用

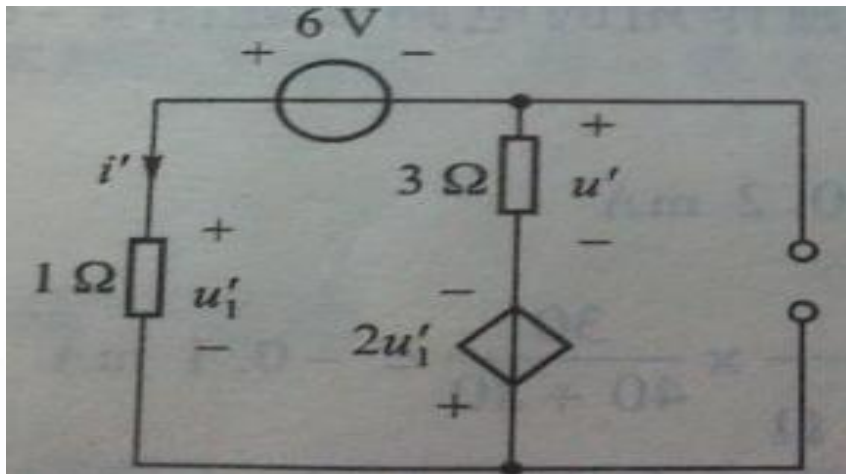4-5 用叠加定理求图中电流*i*和电压*u***KVL 逆时针**

$$(1\Omega + 3\Omega) \times i' + 2u_1' - 6V = 0$$

$$u_1' = 1\Omega \times i'$$



$$\Rightarrow i' = 1A$$

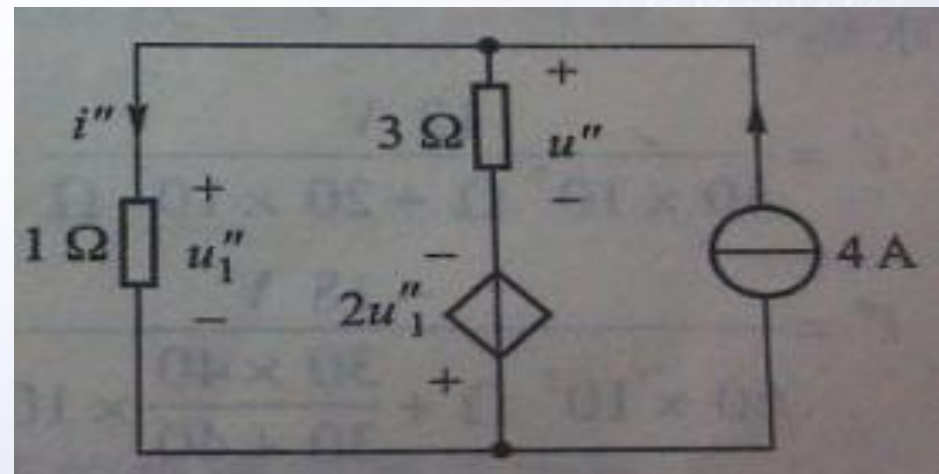**KVL 逆时针**

$$1\Omega \times i'' + 2u_1'' + 3\Omega \times (i'' - 4A) = 0$$

$$u_1'' = 1\Omega \times i''$$

$$\Rightarrow i'' = 2A$$

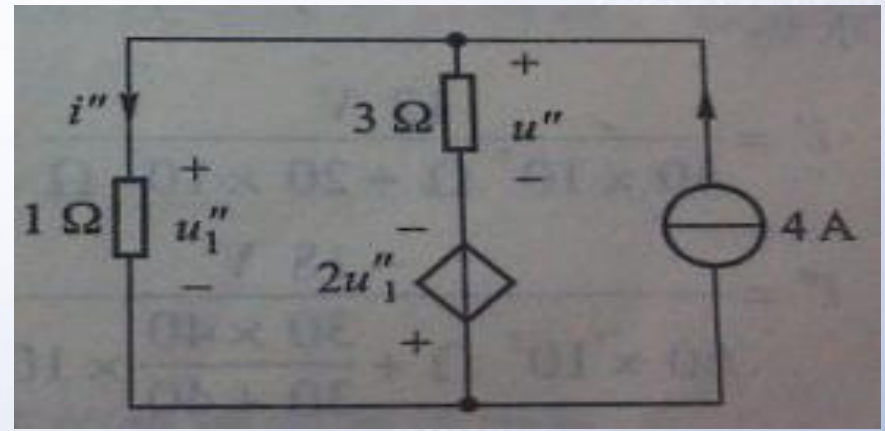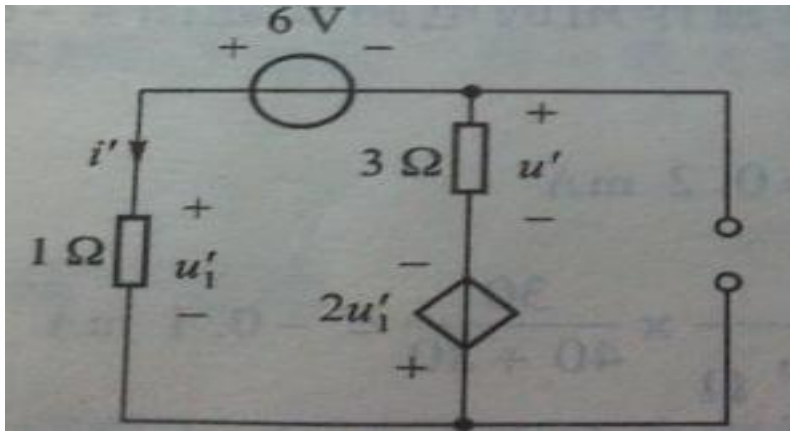4-5 用叠加定理求图中电流*i*和电压*u*

$$i' = 1A$$

$$\rightarrow u' = -3 \times i' = -3V$$


$$i'' = 2A$$

$$\rightarrow u'' = (4 - i'') \times 3\Omega = 6V$$


$$i = i' + i'' = 3A$$

$$u = u' + u'' = 3V$$

4-8 计算图中各单口网络的戴维宁等效电路

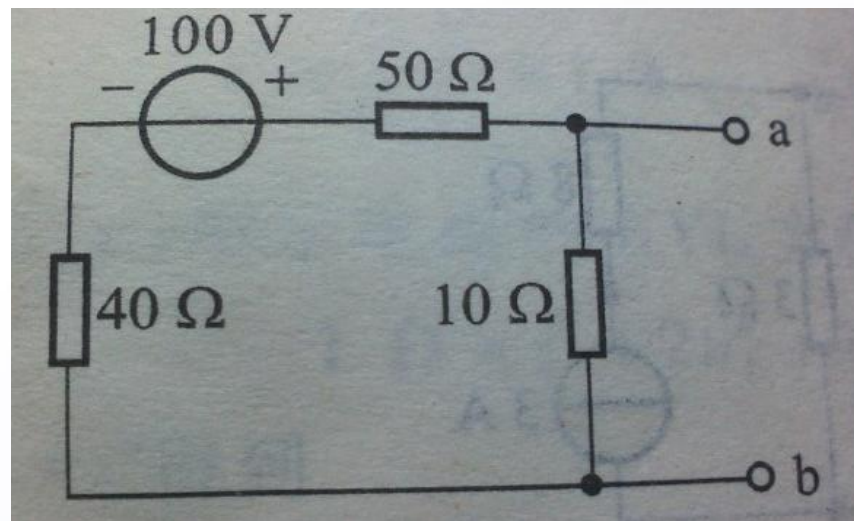



(a)

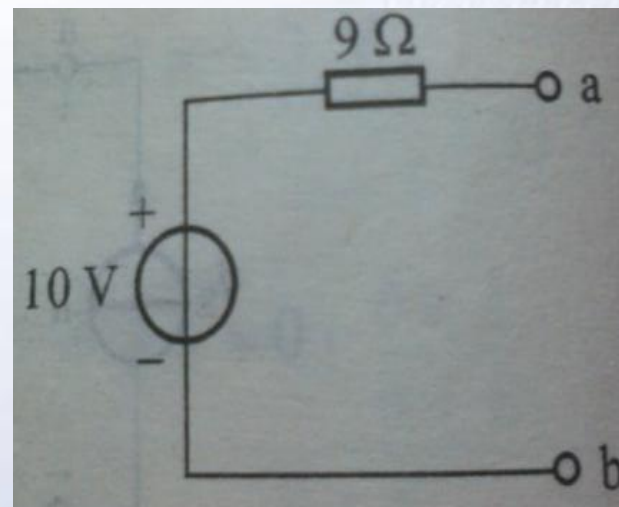


$$a、b \text{ 间开路 } u_{oc} = \frac{10}{40 + 50 + 10} \times 100V = 10V$$

$$\text{电压源短路 } R_o = \frac{90 \times 10}{90 + 10} = 9\Omega$$

4-8 计算图中各单口网络的戴维宁等效电路

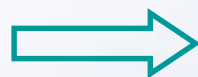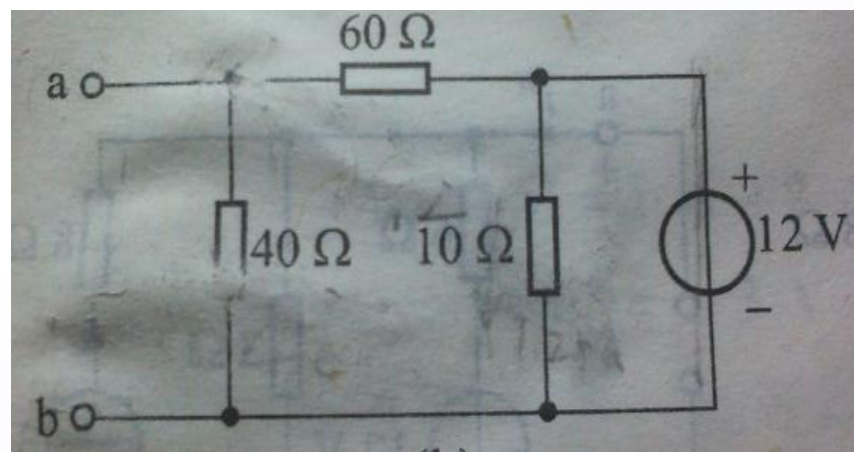

(b)


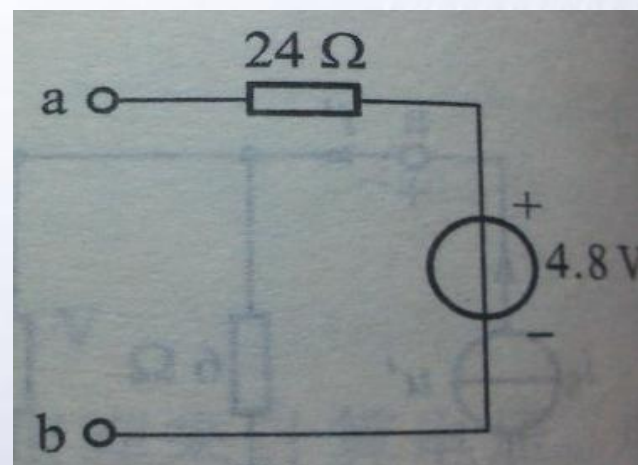


a、b间开路
$$u_{oc} = \frac{40}{60+40} \times 12V = 4.8V$$


电压源短路
$$R_o = \frac{60 \times 40}{60 + 40} = 24\Omega$$



4-8 计算图中各单口网络的戴维宁等效电路

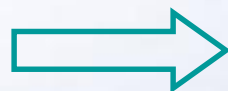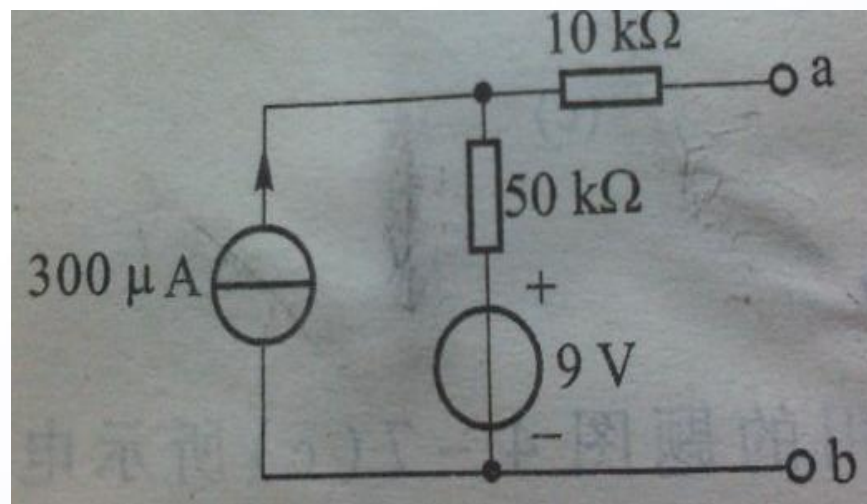

(c)

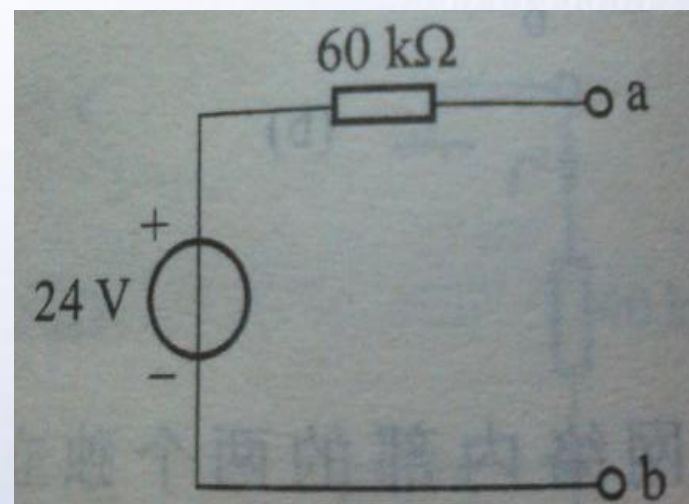


a 、 b 间开路 $u_{oc} = 9V + 50 \times 10^3 \times 300 \times 10^{-6} V = 24V$


电流源开路, 电压源短路 $R_o = 10 + 50 = 60k\Omega$



4-8 计算图中各单口网络的戴维宁等效电路


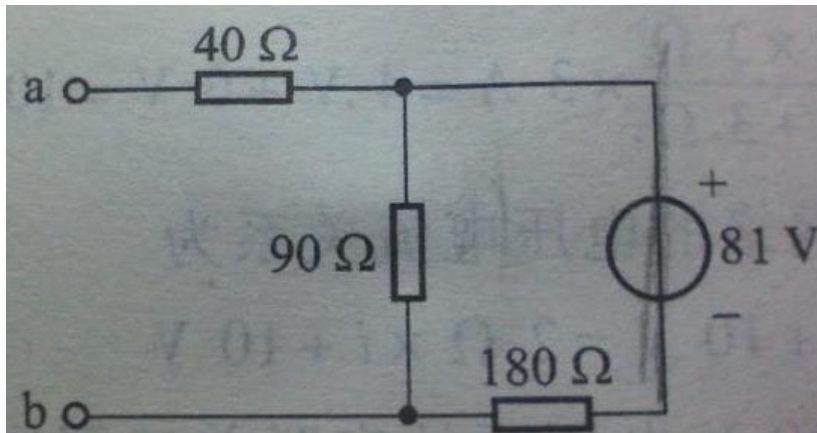


(d)

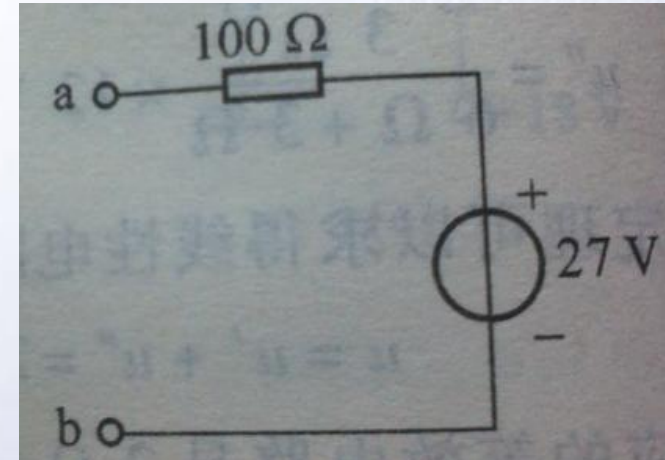

a、b间开路
$$u_{oc} = \frac{90}{90+180} \times 81\text{V} = 27\text{V}$$



电压源短路
$$R_o = 40 + \frac{90 \times 180}{90 + 180} = 100\Omega$$

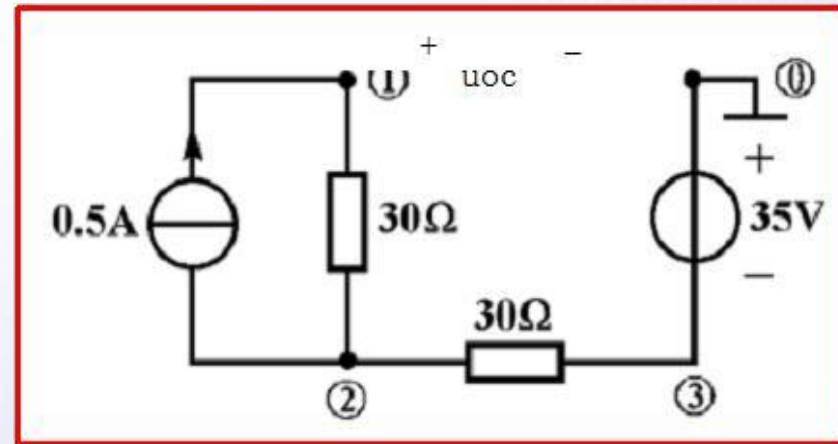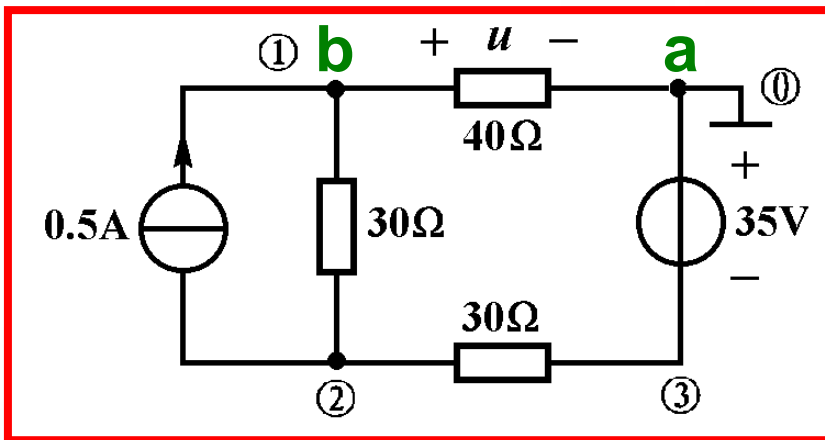4-9 用戴维宁定理求图中电压 u 

$$u_{oc} = 0.5 \times 30 + 0 \times 30 - 35 = -20V$$

4-9 用戴维宁定理求图中电压 u

电流源开路，电压源短路：

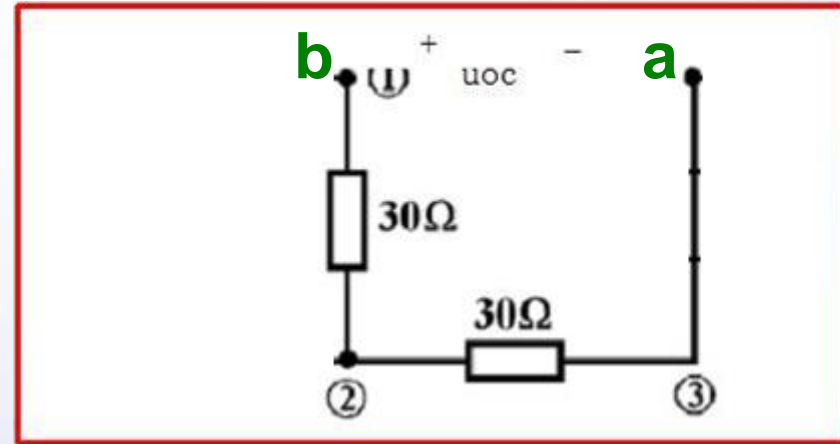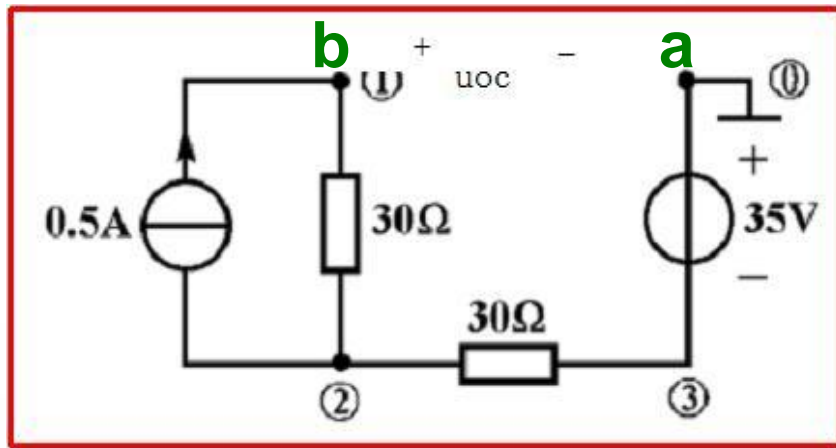


$$R_o = 30 + 30 = 60\Omega$$

$$u_{oc} = -20V$$

$$R_o = 60\Omega$$



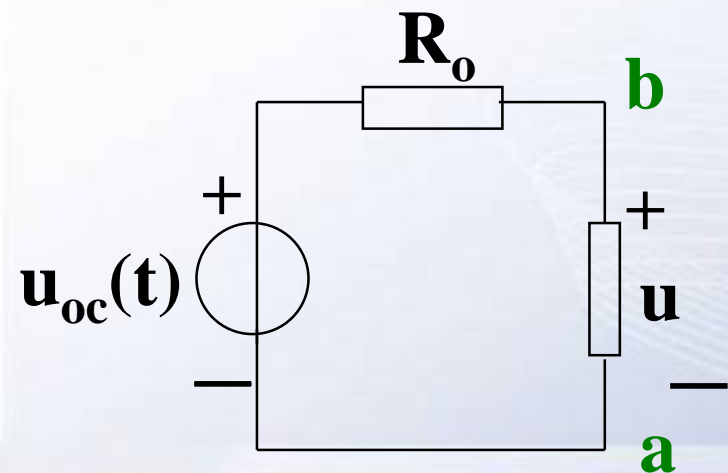
$$u = \frac{40}{40 + 60} \times (-20V) = -8V$$



4-15 欲使图中 $u=20\text{V}$, R_L 该为何值


求 R_L 两端戴维宁等效电路:

R_L 两端开路

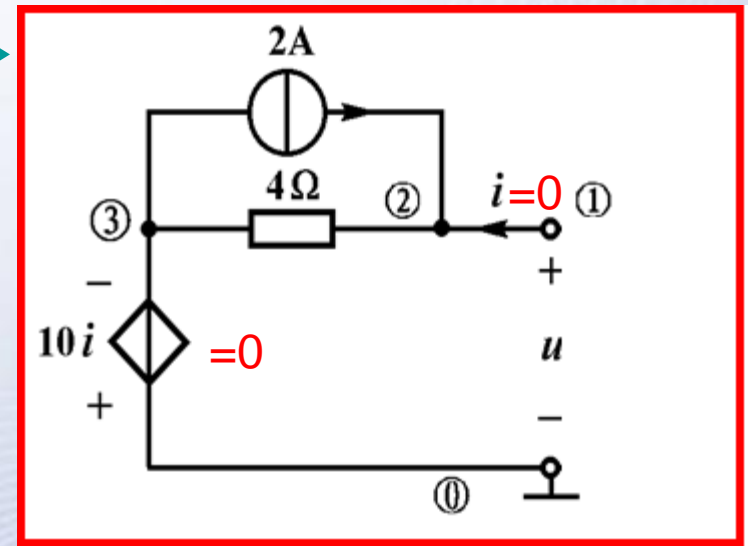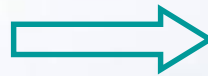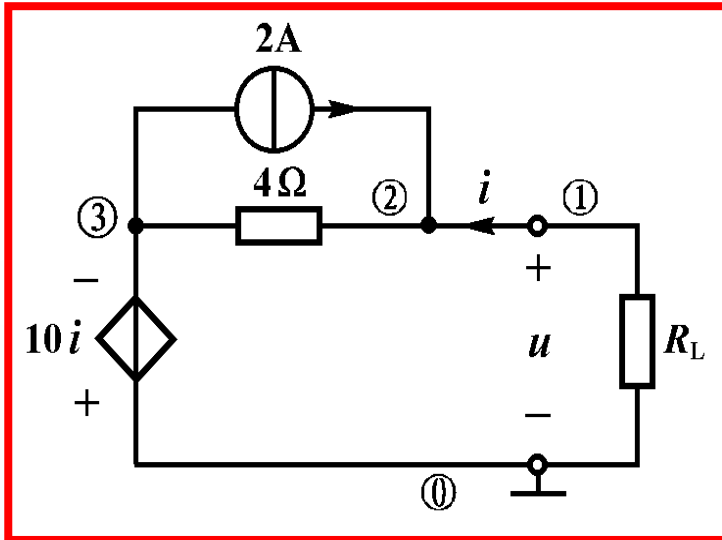


R_L 两端开路 $i=0$, $u_{oc} = 2\text{A} \times 4\Omega + 0\text{V} = 8\text{V}$

4-15 欲使图中 $u=20\text{V}$, R_L 该为何值

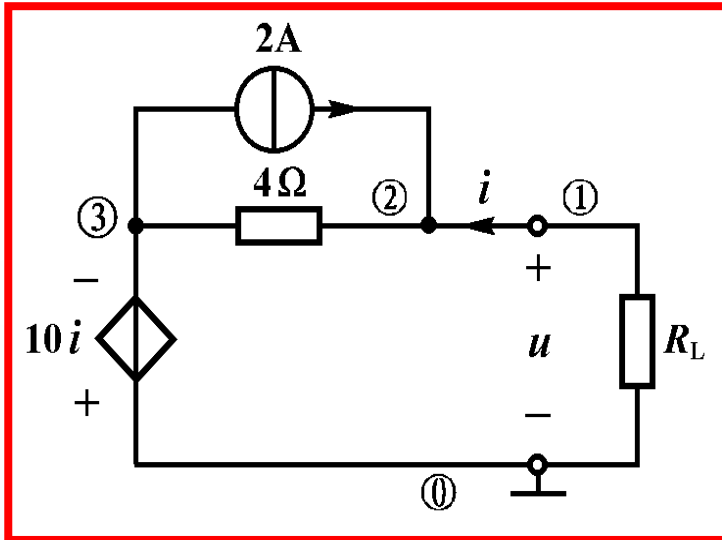




电流源开路

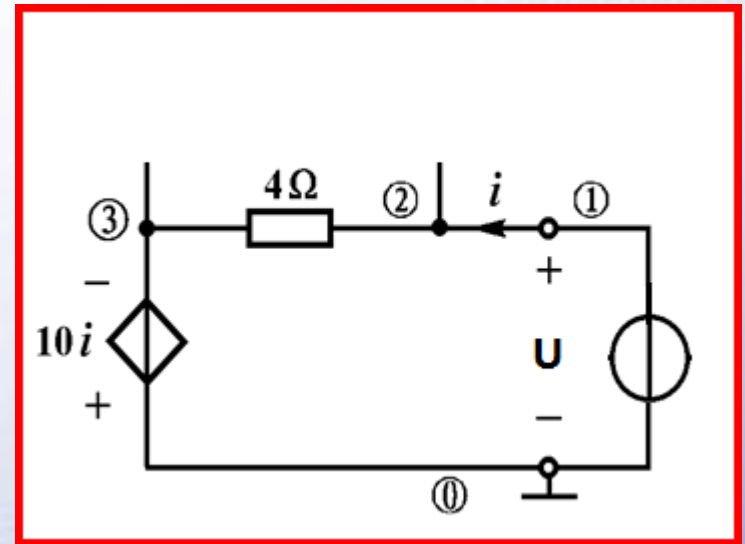

电流源开路 $U = 4\Omega \times i - 10i$

$$R_o = \frac{U}{i} = \frac{4\Omega \times i - 10i}{i} = -6\Omega$$

4-15 欲使图中 $u=20\text{V}$, R_L 该为何值

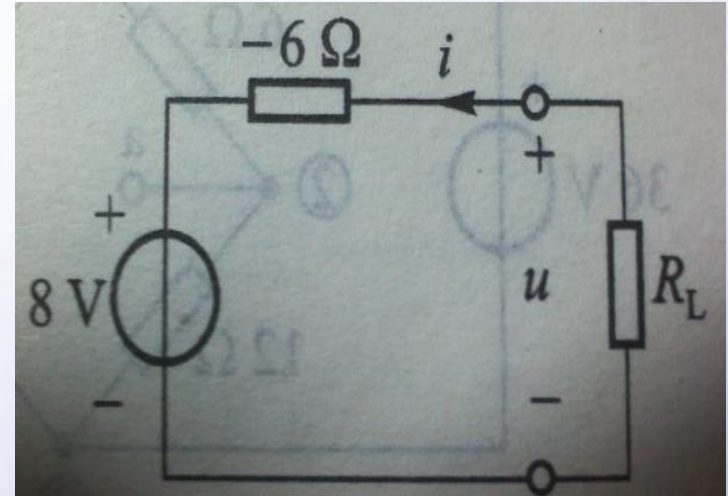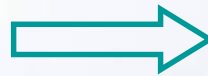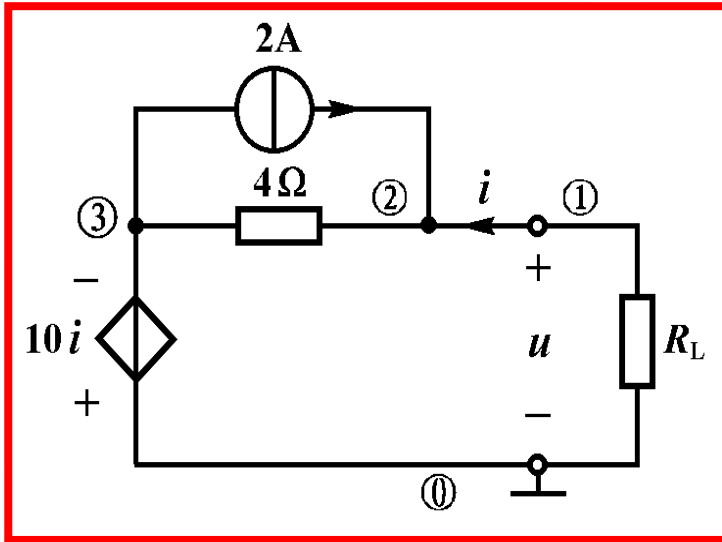



R_L 两端开路 $i=0$, $u_{oc} = 2\text{A} \times 4\Omega + 0\text{V} = 8\text{V}$

电流源开路 $R_o = \frac{4\Omega \times i - 10i}{i} = -6\Omega$

$$u = \frac{R_L}{-6 + R_L} \times 8\text{V} = 20\text{V}$$


$$R_L = 10\Omega$$

4-16 求图示单口网络的戴维宁等效电路

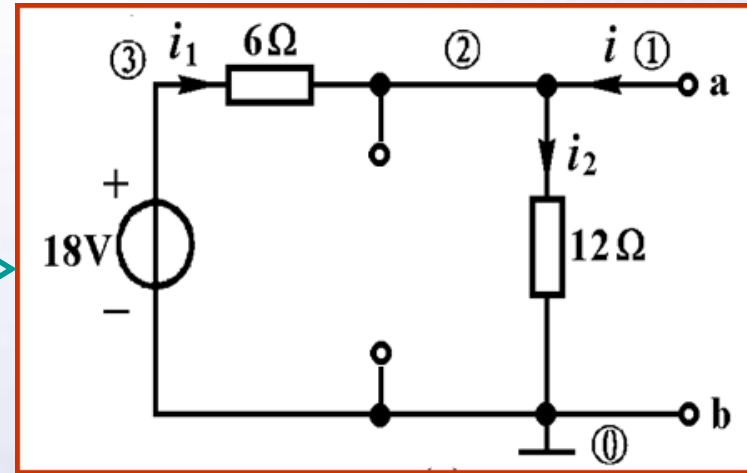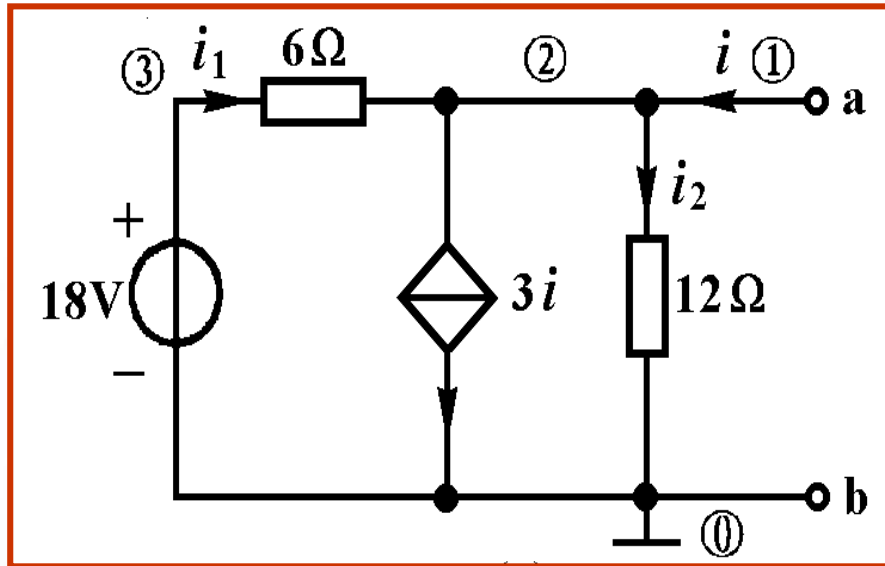

a、b间开路时, $i=0\text{A}$, $u_{oc} = 18\text{V} \times \frac{12}{12+6} = 12\text{V}$

4-16 求图示单口网络的戴维宁等效电路

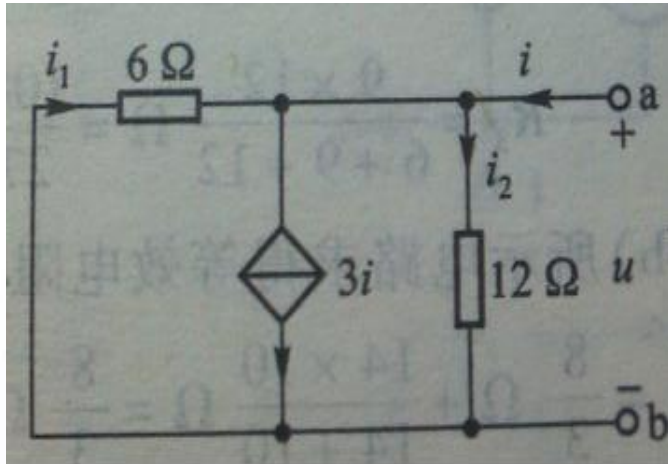


6Ω和12Ω电阻并联，先等效为一个电阻后再使用VCR方程




$$u = \frac{6 \times 12}{6 + 12} \Omega \times (i - 3i) = -8i$$

$$R = \frac{u}{i} = -8\Omega$$



电压源短路, 加I求U

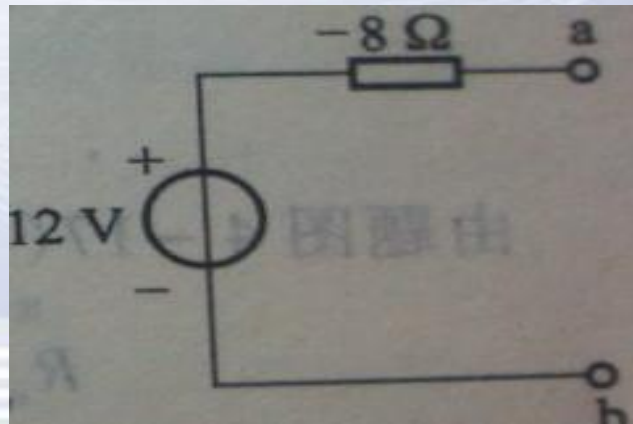


戴维宁等效电路

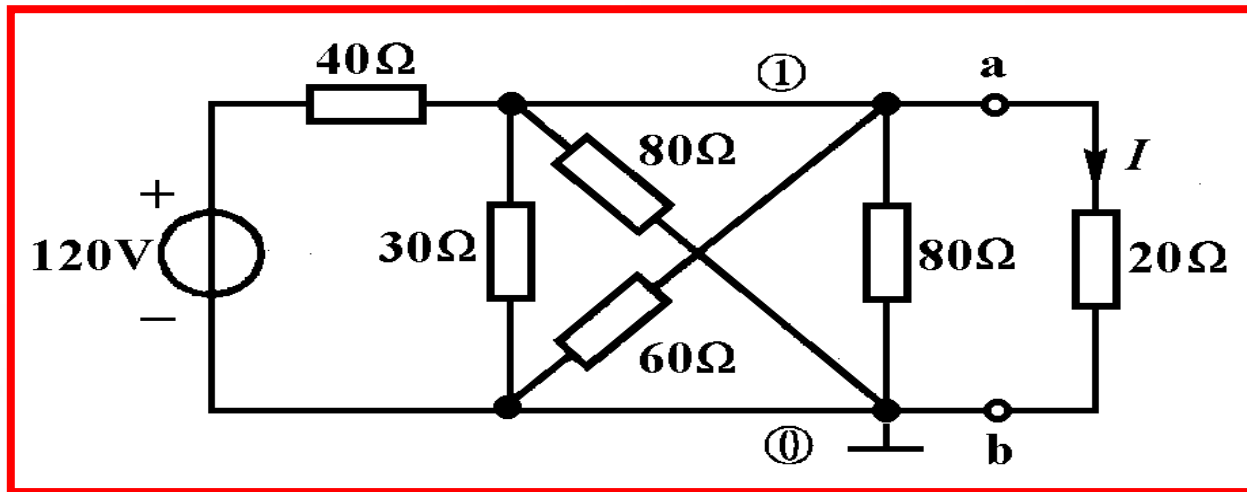4-20 用戴维宁-诺顿定理求图中所示电流 I 

首先断开负载电阻，求出单口网络的开路电压、短路电流和输出电阻

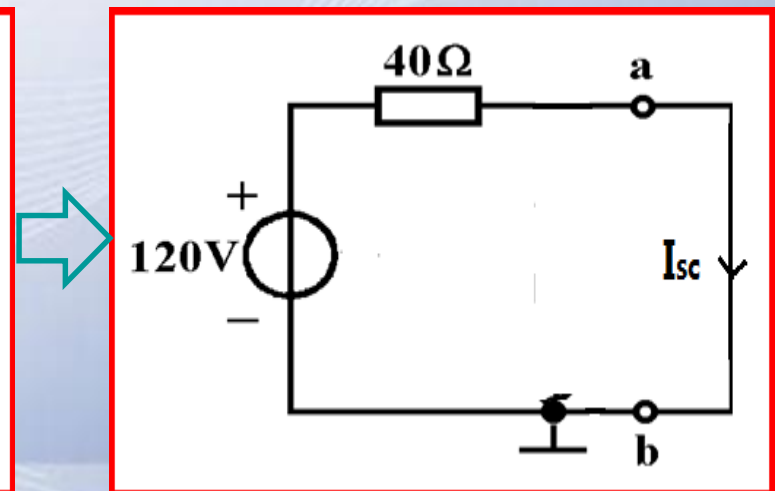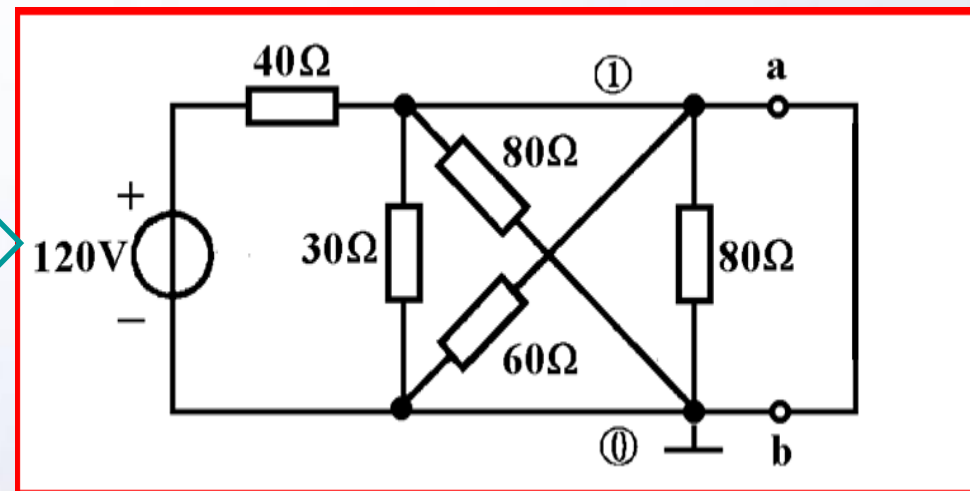


4-20 用戴维宁-诺顿定理求图中所示电流I

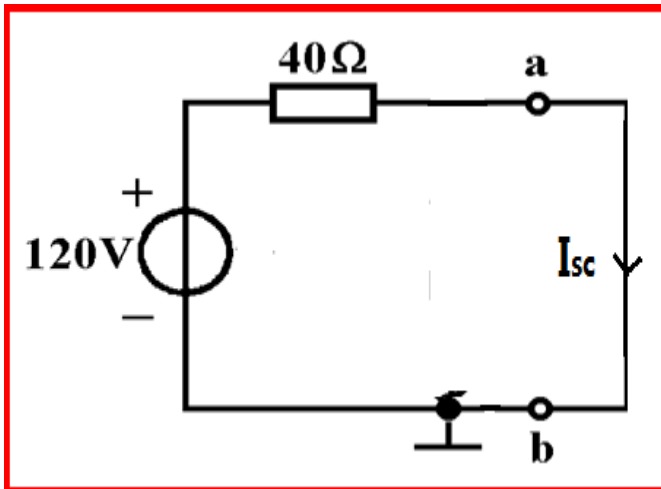

$$I_{sc} = \frac{120V}{40\Omega} = 3A$$

电源置0(电压源短路)求 R_0

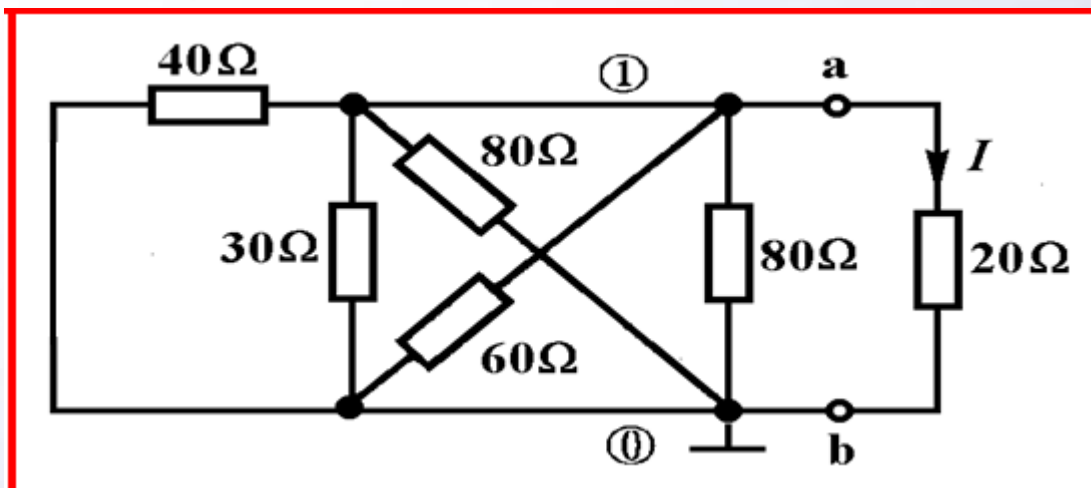

$$U_{oc} = R_o I_{sc} = 30V$$

$$R_o = 80 // 80 // 60 // 30 // 40 = 10\Omega$$




4-20 用戴维宁-诺顿定理求图中所示电流 I

$$I_{sc} = 3A$$

$$R_o = 10\Omega$$



$$U_{oc} = 30V$$

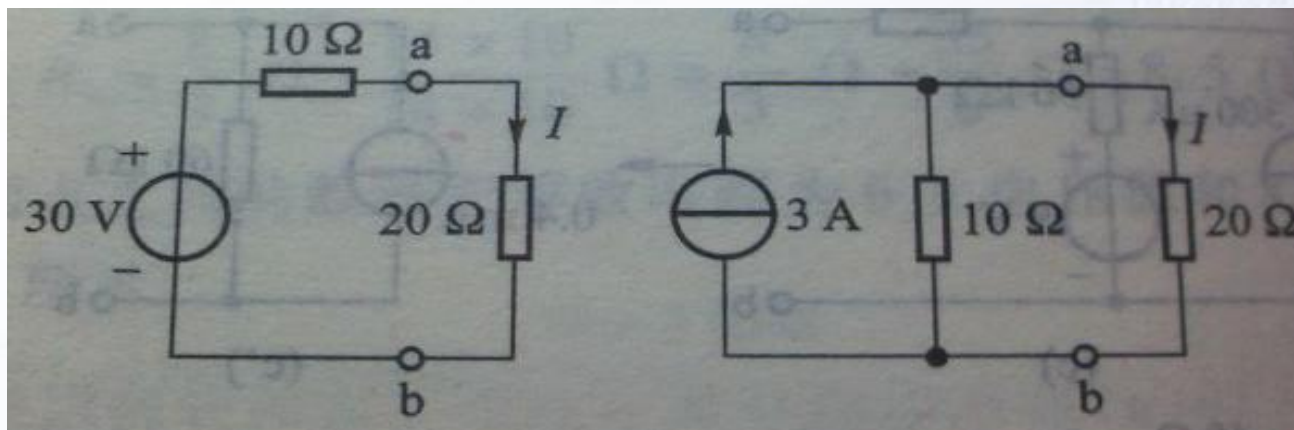

$$\text{戴维宁等效电路: } I = \frac{30V}{10\Omega + 20\Omega} = 1A$$

$$\text{诺顿等效电路: } I = \frac{10\Omega}{10\Omega + 20\Omega} \times 3A = 1A$$

4-24 求图示单口网络的戴维宁和诺顿等效电路

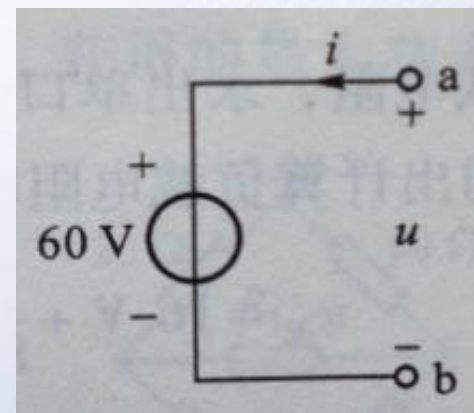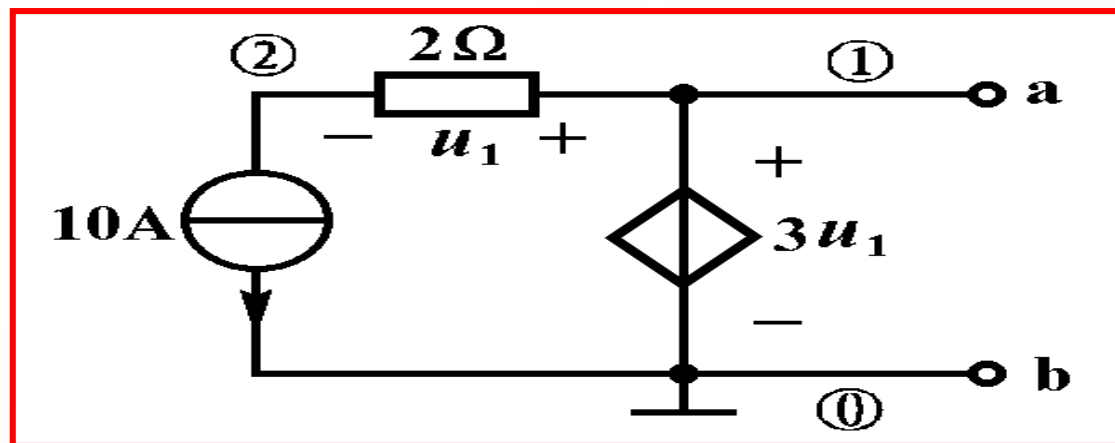

戴维宁等效电路

$$u_{oc} = 3u_1 = 3 \times 2\Omega \times 10A = 60V$$

10A电流源断开后 $\rightarrow U_1=0 \rightarrow a、b$ 两端电压=0


输出电阻 $R_o=0$ ，等效为一个独立电压源。

不存在诺顿等效电路。

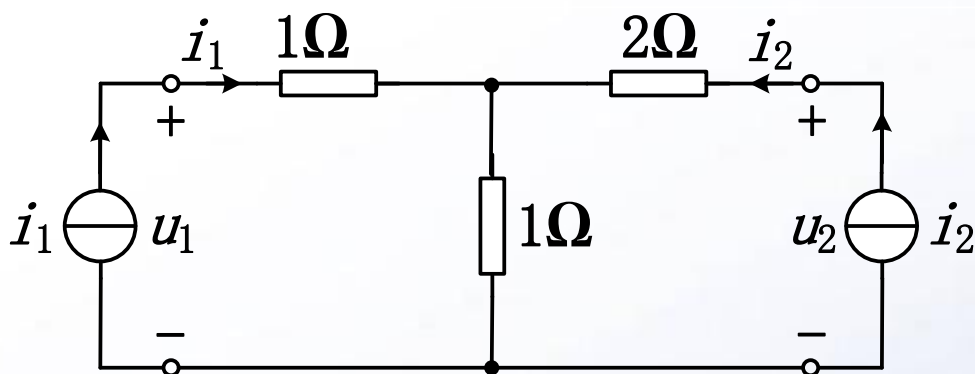
6-1 求图示双口网络的电阻参数和电导参数，并求等效电路

电阻方程 (r方程)

$$\begin{aligned} u_1(t) &= r_{11}i_1(t) + r_{12}i_2(t) \\ u_2(t) &= r_{21}i_1(t) + r_{22}i_2(t) \end{aligned}$$



(a)

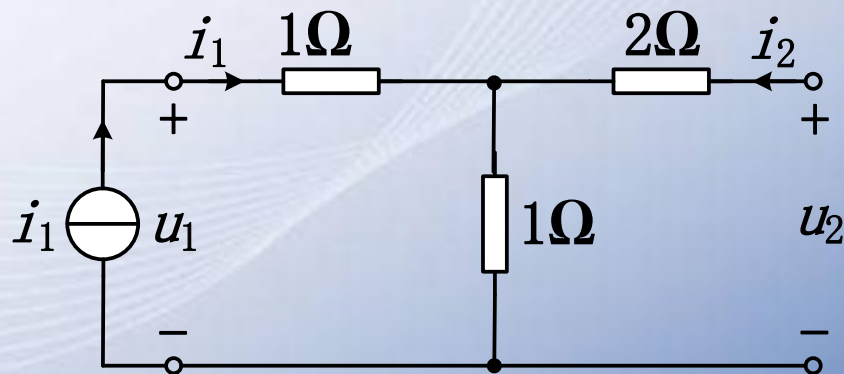


解:

$$r_{11} = \left. \frac{u_1(t)}{i_1(t)} \right|_{i_2(t)=0}$$

$i_2=0 \rightarrow i_2$ 开路

$$u_1 = i_1 \times 1\Omega + i_1 \times 1\Omega$$


$$r_{11} = 2\Omega$$

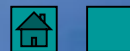

6-1 (a)

$$r_{21} = \left. \frac{u_2(t)}{i_1(t)} \right|_{i_2(t)=0}$$

$i_2=0 \rightarrow i_2$ 开路

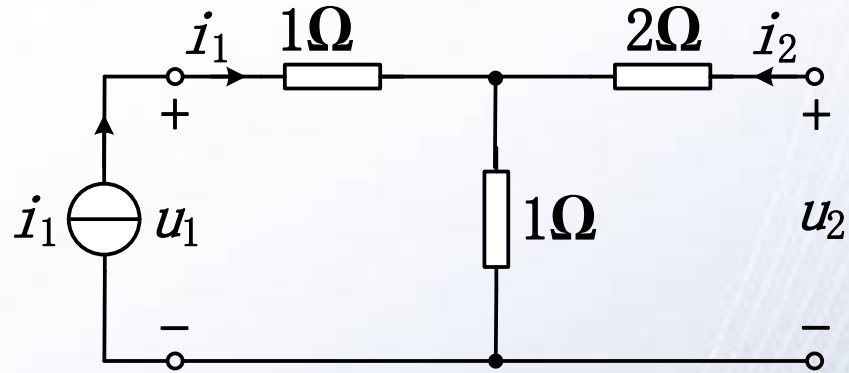


$$u_2 = i_1 \times 1\Omega$$

$$r_{21} = 1\Omega$$

$$r_{12} = \left. \frac{u_1(t)}{i_2(t)} \right|_{i_1(t)=0}$$

$i_1=0 \rightarrow i_1$ 开路

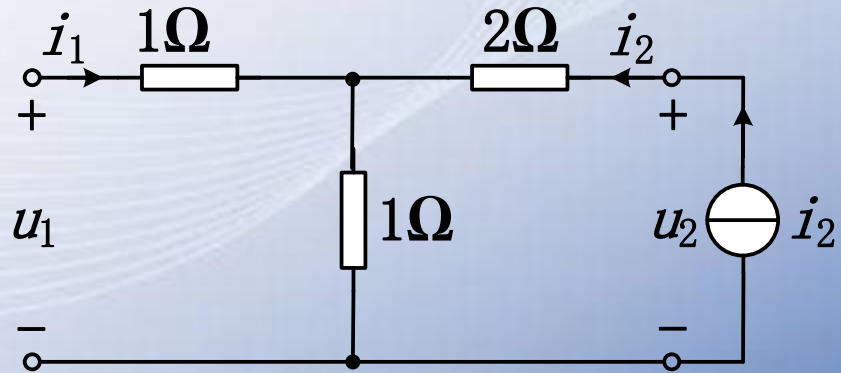


$$u_1 = i_2 \times 1\Omega$$

$$r_{12} = 1\Omega$$

6-1 (a)

$$r_{22} = \left. \frac{u_2(t)}{i_2(t)} \right|_{i_1(t)=0}$$

$i_1=0 \rightarrow i_1$ 开路

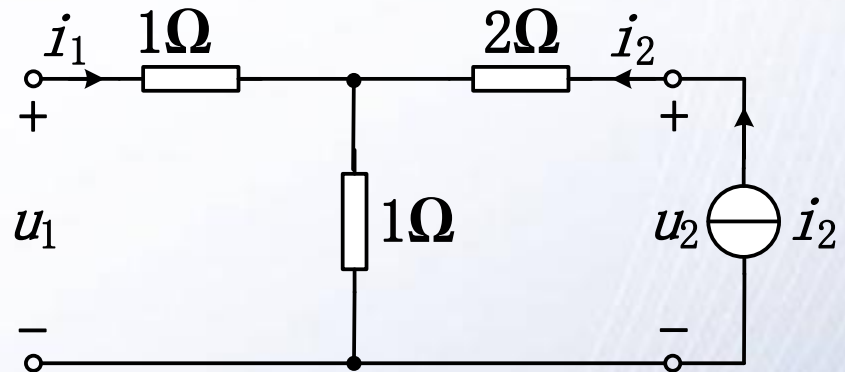

$$u_2 = i_2 \times 2\Omega + i_2 \times 1\Omega$$


$$r_{22} = 3\Omega$$

电阻等效方程:


$$u_1(t) = 2i_1(t) + i_2(t)$$

$$u_2(t) = i_1(t) + 3i_2(t)$$

电阻等效电路图

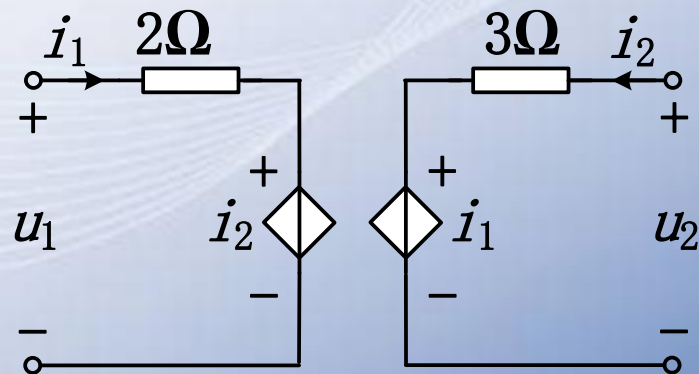

6-1 (a)

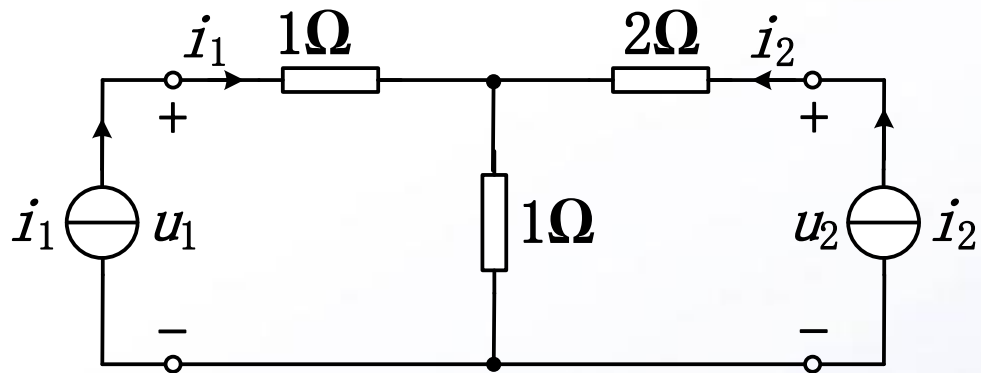


电导方程 (g方程)

$$i_1(t) = g_{11}u_1(t) + g_{12}u_2(t)$$

$$i_2(t) = g_{21}u_1(t) + g_{22}u_2(t)$$

$$g_{11} = \left. \frac{i_1(t)}{u_1(t)} \right|_{u_2(t)=0}$$

$u_2=0 \rightarrow u_2$ 短路

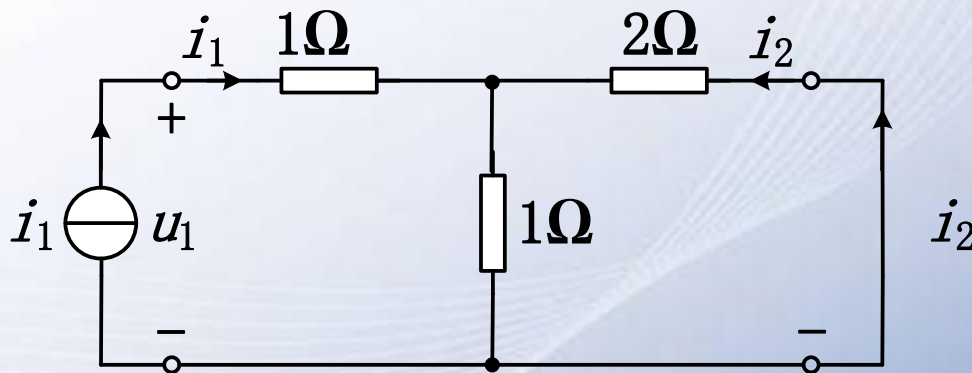


$$u_1 = i_1 \times (1\Omega + ((1 \times 2)/(1+2))\Omega)$$

$$g_{11} = 0.6\text{s}$$

6-1 (a)

$$g_{21} = \left. \frac{i_2(t)}{u_1(t)} \right|_{u_2(t)=0}$$

$u_2=0 \rightarrow u_2$ 短路

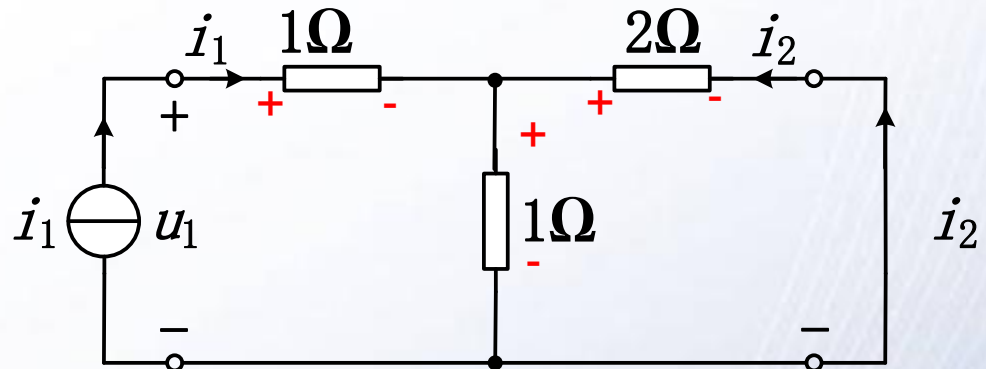

$$i_2 = \frac{2\Omega \times (-i_2)}{1\Omega} - \frac{u_1 - 2\Omega \times (-i_2)}{1\Omega}$$


$$u_1 = -5i_2$$

$$g_{21} = -0.2\text{s}$$

6-1 (a)

$$g_{12} = \left. \frac{i_1(t)}{u_2(t)} \right|_{u_1(t)=0}$$

$u_1=0 \rightarrow u_1$ 短路

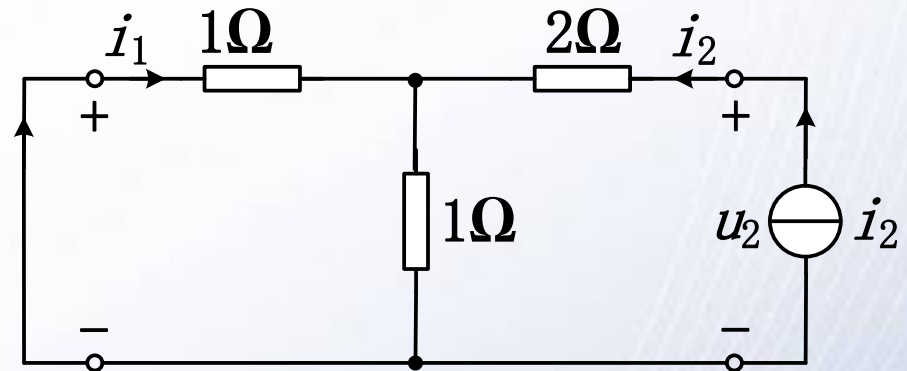

$$i_1 = \frac{1\Omega \times (-i_1)}{1\Omega} - \frac{u_2 - 1\Omega \times (-i_1)}{2\Omega}$$

$$u_2 = -5i_1$$

$$g_{12} = -0.2\text{s}$$

$$g_{22} = \left. \frac{i_2(t)}{u_2(t)} \right|_{u_1(t)=0}$$

$$u_2 = i_2 \times (2\Omega + ((1 \times 1)/(1+1))\Omega)$$

$$u_2 = 2.5i_2$$

$$g_{22} = 0.4\text{s}$$




6-1 (a)

电导等效方程 (g方程)

$$i_1(t) = 0.6u_1(t) - 0.2u_2(t)$$

$$i_2(t) = -0.2u_1(t) + 0.4u_2(t)$$

电导等效电路图

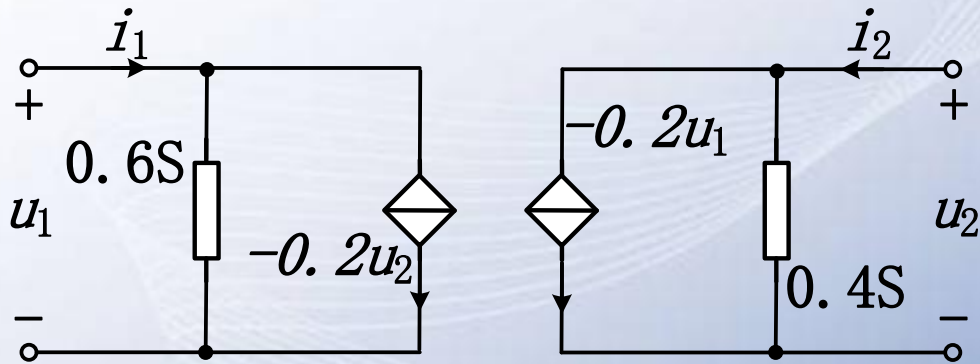

6-1 (a)

P85页

$$\mathbf{G}=\mathbf{R}^{-1}$$

$$\mathbf{R}=\mathbf{G}^{-1}$$

$$R^{-1} = \frac{\mathbf{R}^*}{|\mathbf{R}|} = \frac{\begin{pmatrix} r_{22} & -r_{12} \\ -r_{21} & r_{11} \end{pmatrix}}{\begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{vmatrix}}} = \frac{\begin{pmatrix} r_{22} & -r_{12} \\ -r_{21} & r_{11} \end{pmatrix}}{r_{11}r_{22} - r_{12}r_{21}}$$



6-1

6-1 求图示双口网络的电阻参数和电导参数

$$\begin{aligned} r_{11} &= \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{i_2=0} = 2 \, \Omega & r_{12} &= \left. \frac{u_1}{i_2} \right|_{i_1=0} = 1 \, \Omega \\ r_{21} &= \left. \frac{u_2}{i_1} \right|_{i_2=0} = 1 \, \Omega & r_{22} &= \left. \frac{u_2}{i_2} \right|_{i_1=0} = 3 \, \Omega \end{aligned}$$

再利用电阻参数矩阵与电导参数矩阵的关系，可以求得四个电导参数

$$G = R^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} S = \frac{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}{5} S = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{pmatrix} S$$

$$g_{11} = 0.6 \, S$$


$$g_{12} = -0.2 \, S$$

$$g_{21} = -0.2 \, S$$

$$g_{22} = 0.4 \, S$$

6-1

6-1 求图示双口网络的电阻参数和电导参数，并求等效电路


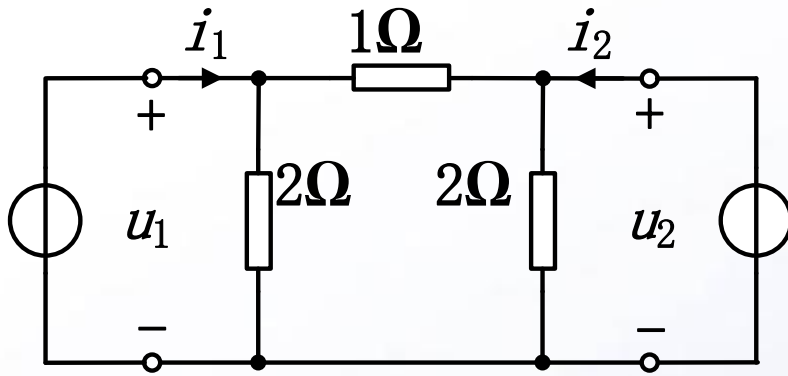


电导方程 (g方程)

$$\begin{aligned} i_1(t) &= g_{11}u_1(t) + g_{12}u_2(t) \\ i_2(t) &= g_{21}u_1(t) + g_{22}u_2(t) \end{aligned}$$

6-1

$$g_{11} = \left. \frac{i_1(t)}{u_1(t)} \right|_{u_2(t)=0}$$

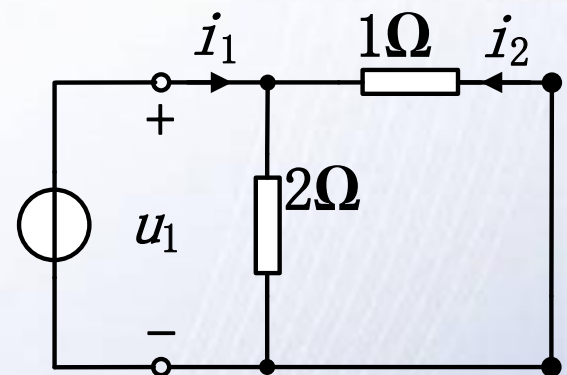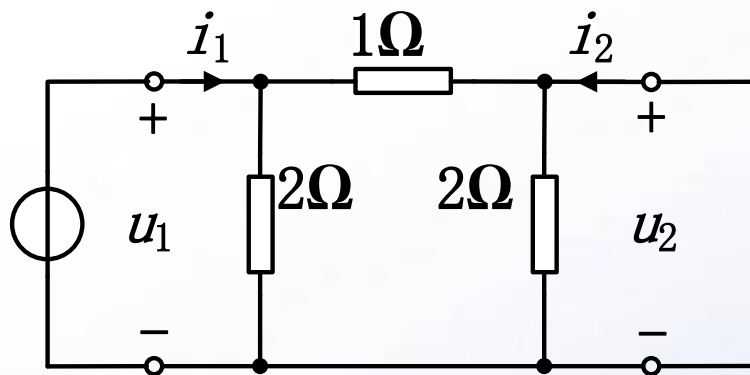

$$u_1 = \frac{1\Omega \times 2\Omega}{1\Omega + 2\Omega} \times i_1$$

$$g_{11} = 1.5\text{S}$$

$$g_{21} = \left. \frac{i_2(t)}{u_1(t)} \right|_{u_2(t)=0}$$



$$u_1 = 1\Omega \times (-i_2)$$

$$g_{21} = -1\text{S}$$



6-1

$$g_{12} = \left. \frac{i_1(t)}{u_2(t)} \right|_{u_1(t)=0}$$

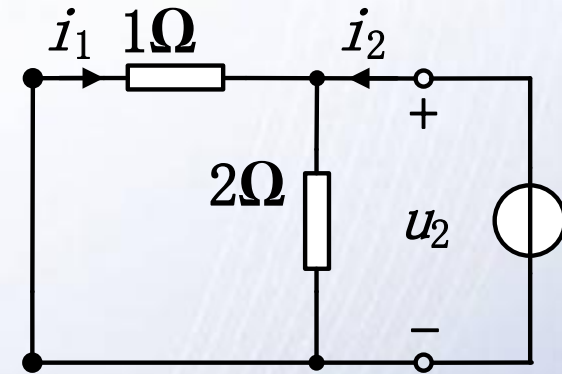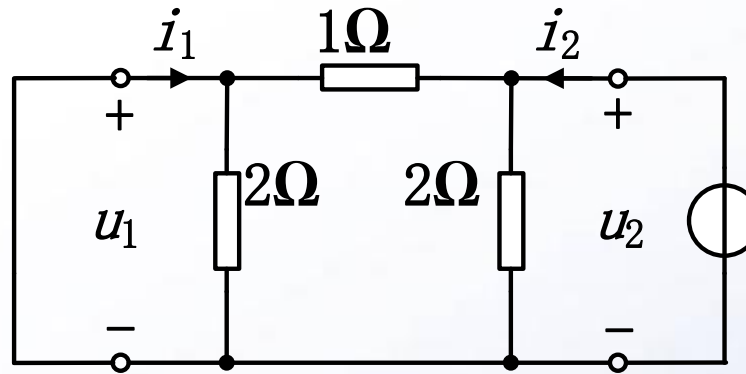

$$u_2 = 1\Omega \times (-i_1)$$

$$g_{12} = -1\text{ s}$$

$$g_{22} = \left. \frac{i_2(t)}{u_2(t)} \right|_{u_1(t)=0}$$

$$u_2 = \frac{1\Omega \times 2\Omega}{1\Omega + 2\Omega} \times i_2$$


$$g_{22} = 1.5\text{ s}$$

电导等效方程（g方程）

$$i_1(t) = 1.5u_1(t) - u_2(t)$$

$$i_2(t) = -u_1(t) + 1.5u_2(t)$$

电导等效电路图

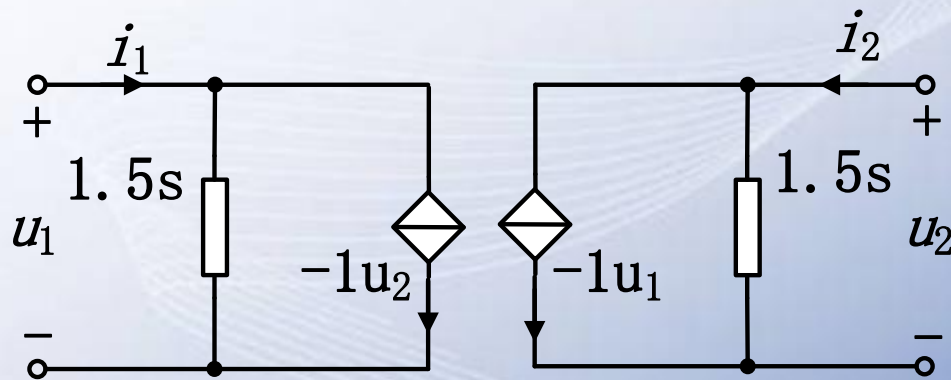

6-1

6-1 求图示双口网络的电阻参数和电导参数

$$\begin{aligned} g_{11} &= \left. \frac{i_1}{u_1} \right|_{u_2=0} = 1.5 \text{ S} & g_{12} &= \left. \frac{i_1}{u_2} \right|_{u_1=0} = -1 \text{ S} \\ g_{21} &= \left. \frac{i_2}{u_1} \right|_{u_2=0} = -1 \text{ S} & g_{22} &= \left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{u_1=0} = 1.5 \text{ S} \end{aligned}$$

再利用电阻参数矩阵与电导参数矩阵的关系，可以求得四个电阻参数

$$\begin{aligned} R = G^{-1} &= \frac{\begin{pmatrix} 1.5 & 1 \\ 1 & 1.5 \end{pmatrix}}{\begin{vmatrix} 1.5 & -1 \\ -1 & 1.5 \end{vmatrix}} \Omega = \frac{\begin{pmatrix} 1.5 & 1 \\ 1 & 1.5 \end{pmatrix}}{1.25} \Omega = \begin{pmatrix} 1.2 & 0.8 \\ 0.8 & 1.2 \end{pmatrix} \Omega \\ r_{11} &= 1.2 \Omega & r_{12} &= 0.8 \Omega \\ r_{21} &= 0.8 \Omega & r_{22} &= 1.2 \Omega \end{aligned}$$



电阻等效方程:

$$u_1(t) = 1.2i_1(t) + 0.8i_2(t)$$

$$u_2(t) = 0.8i_1(t) + 1.2i_2(t)$$

电阻等效电路图

